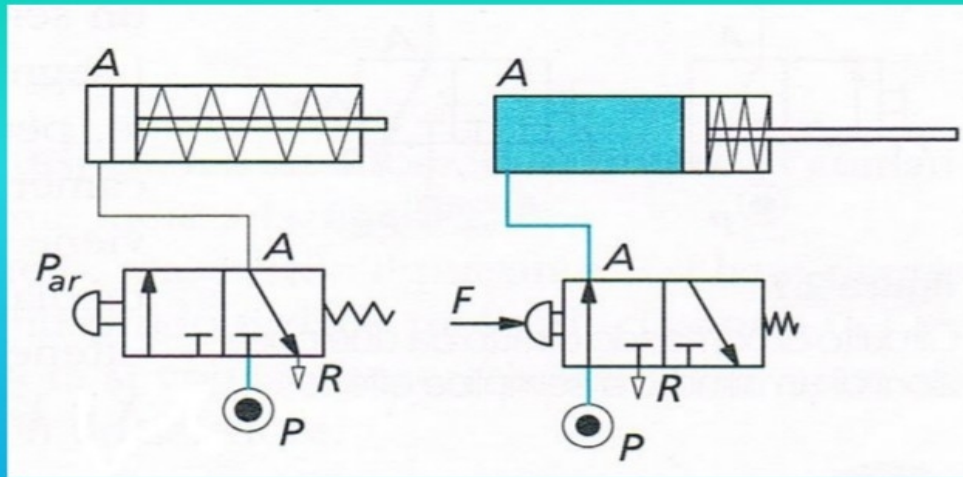
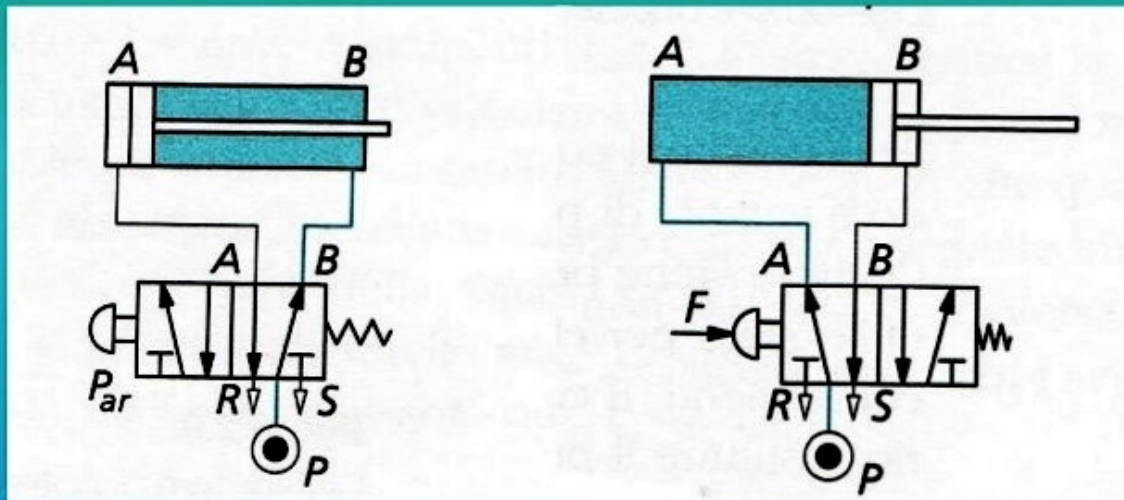


Comandi Circuiti: semplice effetto e doppio effetto



Circuito di comando diretto a pulsante di un cilindro a semplice effetto



Comando diretto a pulsante di un attuatore a doppio effetto